# Υλοποίηση Ελεγκτή VGA

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων (2023-24)


Ιωάννης Αθανασιάδης 03491 13/01/2024

# Μέρος Α – Υλοποίηση VRAM

Για την υλοποίηση της *Video-RAM* χρησιμοποιούμε τρεις *block-RAM* των *16K*, μία για κάθε χρώμα του *RGB*, έτσι διαμορφώνουμε μία εικόνα με διαστάσεις *128x96*.

Για top module χρησιμοποιούμε το vram\_module

#### Movάδα vram\_module

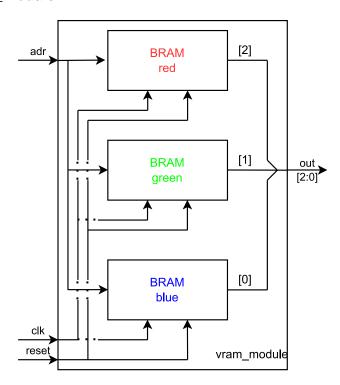

#### Πλαίσιο δοκιμής

Στο πλαίσιο δοκιμής απλά δοκιμάζουμε το reset και έπειτα αλλάζουμε την διεύθυνση της μνήμης γνωρίζοντας το τι περιέχει η **VRAM**.

Παρακάτω υπάρχει ένα screenshot που επαληθεύει την σωστή λειτουργία της μνήμης.


vram_module_tb_behav.wcfg*							
$ \mathbf{H} \mathbf{H} $	$\neg \underline{\circ} \ \big  \ \underline{\circ}_{\Gamma} \ \big  \ + \overline{\Gamma} \ \big  \ \overline{\Gamma} + \overline{\Gamma} \ \big  \ \overline{\circ} \ \big  \ + \overline{\Gamma} \ \big $	[ <b>→</b> ]					
Value	18 us	1 us	12 us	13 us	14 us	S us	
1							
0							
11c0		0000			11c8		
001	111		111	<del></del>			
0	<u> </u>				,,,		
	Value 1 0 11c0	Value 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11c0   11s   1 us   1 u	Value    0	Value    0 us	Value    0	

# Μέρος B – Υλοποίηση HSYNC και οριζοντίου μετρητή pixel

Για την δημιουργία του οριζόντιου συγχρονισμού *HSYNC* διαμορφώνουμε μία *μηχανή* καταστάσεων για τις διάφορες καταστάσεις, όπως τα porch που υπάρχουν πριν και μετά τον χρόνο προβολής των pixel.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε ένα παλμό **pixel\_clk**, με έχει συχνότητα 25 MHz, ο οποίος "προχωράει" τον μετρητή καταστάσεων που έχουμε.

State	Horiz. Sync		
State	Time	pixel_clk	
display time hsync	25.6 μs	640	
back porch hsync	1.92 μs	48	
front porch hsync	640 ns	16	
pulse width	3,84 µs	96	

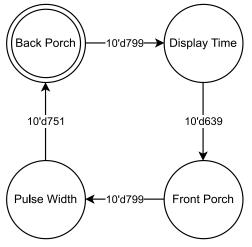

Επιπλέον, στην κατάσταση του **display time** χρησιμοποιούμε έναν νέο μετρητή για τα pixel μέσο του οποίου γίνεται το **upscaling** από την ανάλυση της εικόνας μας στην ανάλυση του VGA που είναι πέντε φορές μεγαλύτερη. Αυτό γίνεται μετρώντας πέντε παλμούς του pixel\_clk για να προχωρήσουμε στην επόμενη διεύθυνση της VRAM.


Ο λόγος που επιλέγεται μια τέτοια υλοποίηση είναι καθαρά για την ευκολία του σχεδιαστή και όχι για λόγους βελτιστοποίησης που κυκλώματος.

Σημείωση: το σήμα **pixel\_clk** σε καμία περίπτωση

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως **αντικατάστατο** του πραγματικού ρολογιού, *clk*, που δημιουργείται από τον ταλαντωτή της FPGA.
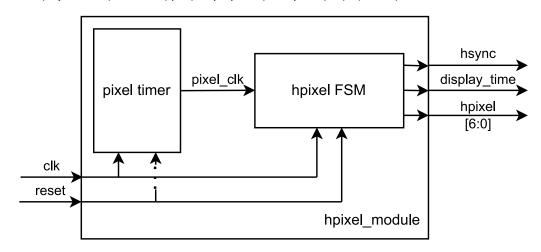
## Movάδα hpixel\_module

Το top-module για αυτό το μέρος είναι το **hpixel\_module**. Αυτό εσωτερικά περιέχει ένα χρονόμετρο (pixel timer) που αντιστοιχεί στον χρόνο προβολής του κάθε pixel για την ανάλυση 640x480 και έχει ως έξοδο το pixel\_clk. Ο παλμός pixel\_clk εισάγεται στην FSM του HSYNC (hsync FSM) και αυτή μας παράγει τις απαραίτητες εξόδους.




<u>Σημείωση:</u> στο σχεδιάγραμμα της μηχανής καταστάσεων η συνθήκη αλλαγής κατάστασης είναι η τιμή του μετρητή καταστάσεων,

π.χ. στο βέλος θα έπρεπε να γράφει counter == 10'd799
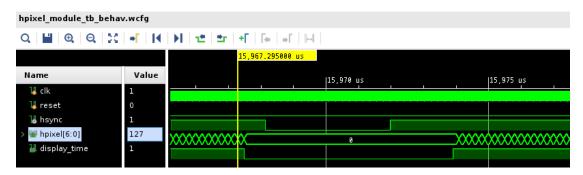
#### Πλαίσιο δοκιμής


Όπως παρατηρούμε από το στιγμιότυπο στο τέλος της κάθε σειράς το hpixel έχει ορθώς μετρήσει μέχρι το 127 έχοντας έτσι διατρέξει και τα 128 pixel της εικόνας μας. Επίσης βλέπουμε ότι τότε πέφτει το σήμα display\_time, ρίχνοντας τα χρώματα του VGA στην γείωση, και λίγο αργότερα ότι έχουμε τον παλμό στην hsync. Τέλος τα χρονικά διαστήματα από την πτώση του display\_time μέχρι την πτώση του hsync αποτελούν τα front και back porches.




# Μέρος Γ – Υλοποίηση VSYNC και κατακόρυφου μετρητή pixel

Ο κατακόρυφος συγχρονισμός VSYNC λειτουργεί με παρόμοια λογική με εκείνη του HSYNC. Οι βασικές διαφορές είναι ότι αντί για pixel\_clk μετράμε σε παλμούς HSYNC, έτσι έχουμε διαφορετικές τιμές στον μετρητή καταστάσεων εφόσον έχουμε διαφορετικούς χρόνους στην μηχανική καταστάσεων.


Ctoto	Vertical Sync		
State	Time	HSYNC pulses	
display time vsync	15.36 ms	480	
back porch vsync	928 μs	29	
front porch vsync	320 μs	10	
pulse width	64 μs	2	

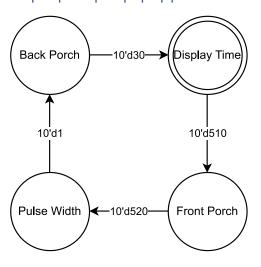

## Movάδα vgacontroller

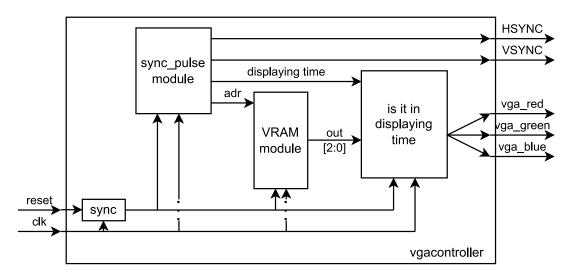

## Movάδα sync\_pulse\_module

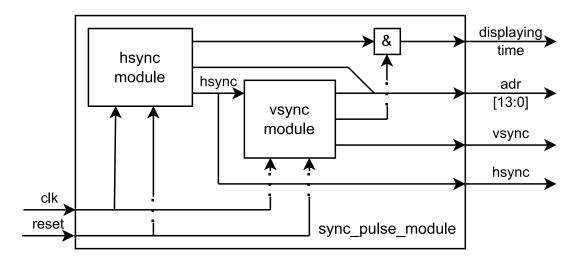

## Πλαίσιο δοκιμής

Εδώ πέρα βλέπουμε ένα screenshot κατά την διάρκεια της προβολής της οθόνης. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε 3 λωρίδες διαφορετικών χρωμάτων σε λευκό background. Επίσης βλέπουμε ανάμεσα από γραμμές να **γειώνονται** τα σήματα του VGA, όπως θα περιμέναμε.

